

Atelier électronique avec Arduino

Les feux tricolores




Pour continuer avec les lampes du premier atelier, on va faire un feu de circulation tricolore.

Trouve les 3 LED vert, orange et rouge. Nous allons les connecter aux Pins 8, 9, 10.



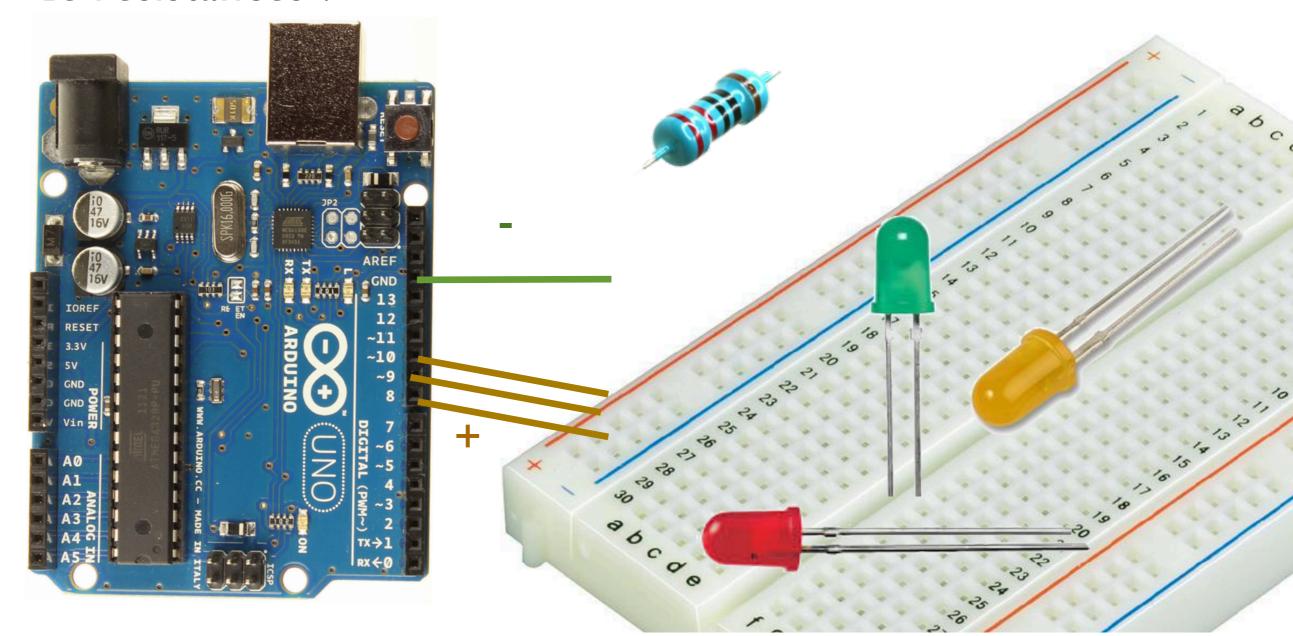Comment peux tu relier les composants ? Combien faut il de résistances ?





Tu peux maintenant faire du MORSE. Par exemple OK se dit --- -.-

Si le point . fait I seconde et se fait en allumant la lampe Is puis en l'éteignant Is, comment peux tu faire le trait - qui est 3 fois plus long et l'espace long ?

Info I: tu peux créer tes propres fonctions «point» et «trait» par exemple void point () { ... }. Info 2: tu n'a pas besoin de la loop car le message n'est envoyé qu'au démarrage ou au RESET (bouton sur la carte).



Beau travail.

Tu es un expert maintenant!

On va faire de la musique dans l'atelier suivant.